
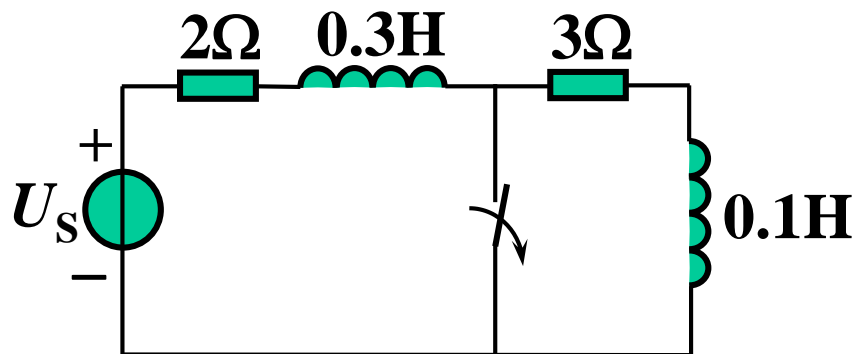


1、确定时间常数

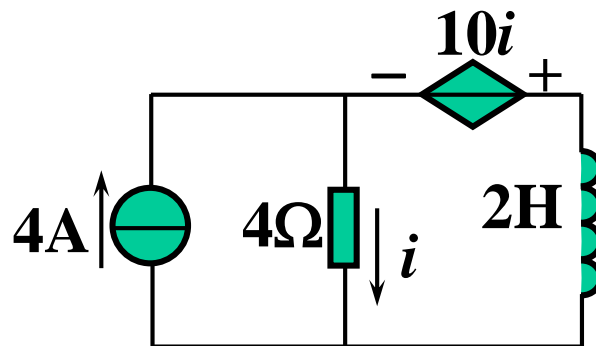

(a)




(b)

解 (a) $\tau = (0.1 + 0.4) / (2 + 3) = 0.08\text{s}$

(b) $R_{\text{eq}} = 14\Omega$


$$\tau = 2 / R_{\text{eq}} = 2 / 14 = 0.143\text{s}$$

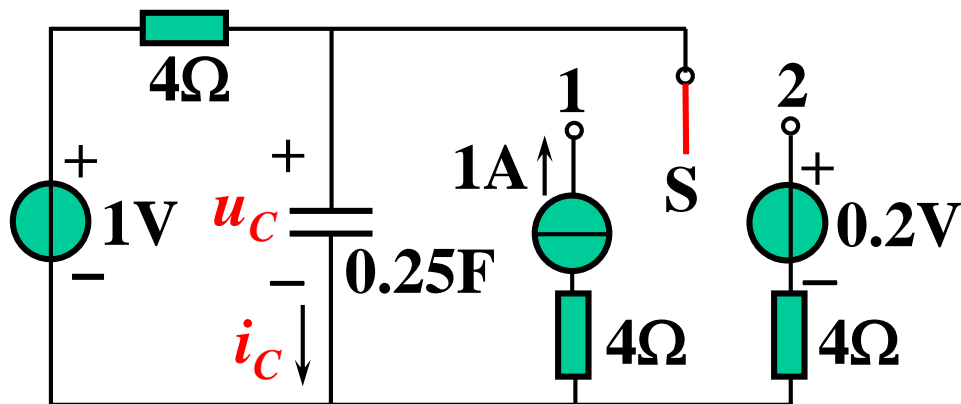2、 $t=1\text{s}$ 时开关S合向1， $t=2\text{s}$ 时开关S合向2。
求 $u_C(t)$, $i_C(t)$ 并画出曲线。



解 (1) $t < 1\text{s}$ $u_C(1^-)=1\text{V}$, $i_C(1^-)=0$

(2) $1\text{s} < t \leq 2\text{s}$

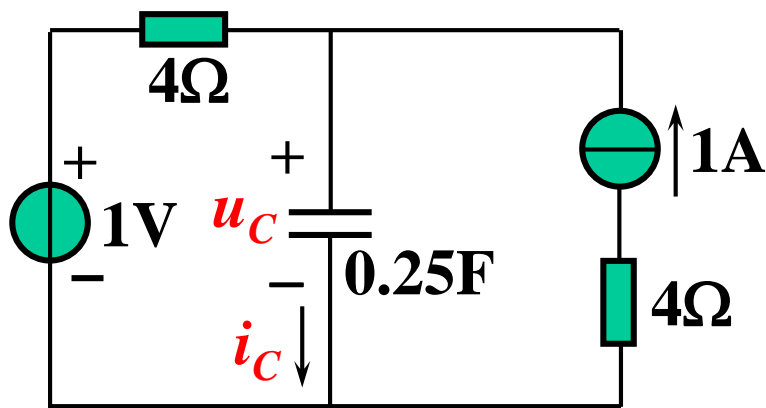

$$\tau = 1\text{s}$$


$$u_C(1^+) = 1\text{V} \quad i_C(1^+) = 1\text{A}$$

$$u_C(\infty) = 5\text{V} \quad i_C(\infty) = 0$$

$$u_C(t) = 5 - 4e^{-(t-1)}\text{V}$$

$$i_C(t) = e^{-(t-1)}\text{A}$$

(3) $t > 2s$

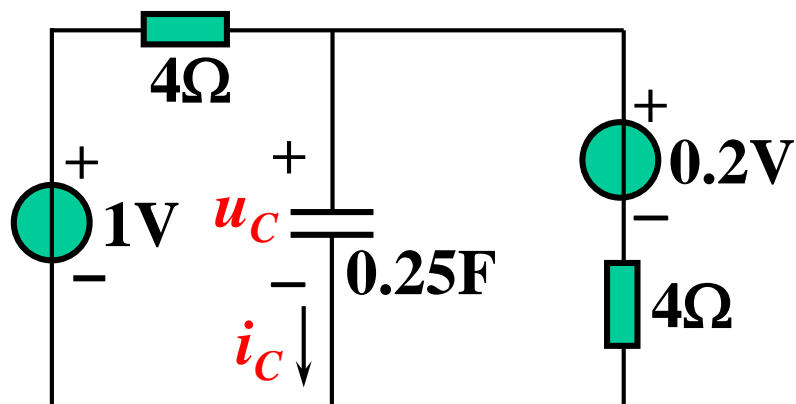

$$u_C(t) = 5 - 4e^{-(t-1)} \text{ V}$$

$$\tau = 0.5s$$

$$u_C(2^+) = u_C(2^-) = 3.53 \text{ V}$$


$$i_C(2^+) = -1.465 \text{ A}$$

$$u_C(\infty) = 0.6 \text{ V}$$

$$i_C(\infty) = 0$$

$$u_C(t) = 0.6 + 2.93e^{-2(t-2)} \text{ V}$$

$$i_C(t) = -1.465e^{-2(t-2)} \text{ A}$$

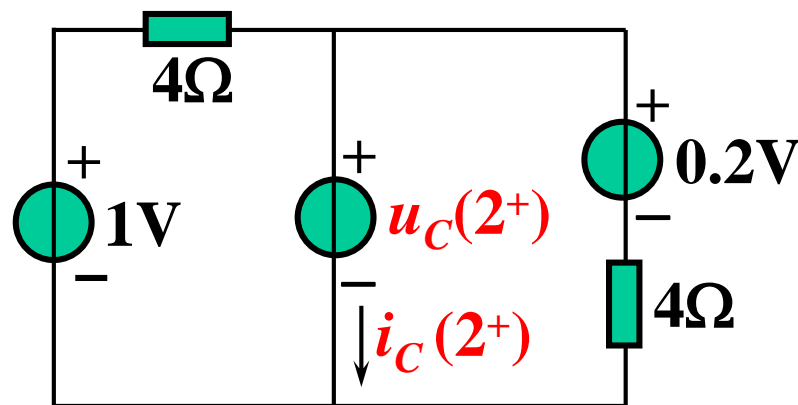

2⁺ 电路

注意


延时的正确表示

$$\begin{cases} u_C(t) = 1\text{V} & t \leq 1\text{s} \\ u_C(t) = 5 - 4e^{-(t-1)}\text{V} & 1\text{s} < t \leq 2\text{s} \\ u_C(t) = 0.6 + 2.93e^{-2(t-2)}\text{V} & t > 2\text{s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_C(t) = 0 & t < 1\text{s} \\ i_C(t) = e^{-(t-1)}\text{A} & 1\text{s} < t < 2\text{s} \\ i_C(t) = -1.465e^{-2(t-2)}\text{A} & t > 2\text{s} \end{cases}$$

注意

必须标出各转折点的数值

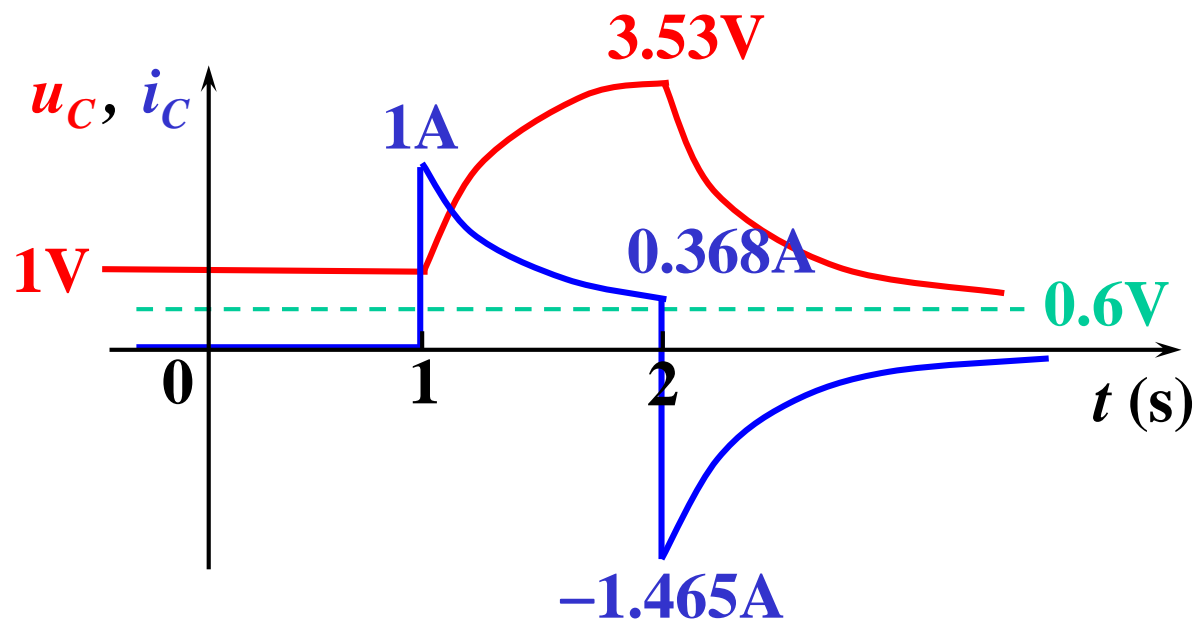

3、求 $u_3(t)$ 的零状态响应、零输入响应和全响应。

解：(1) 零状态响应

$$u_3(0^+) = u_C(0^+) = 0$$



$$u_3(\infty) = U_{S2} - \beta i R_2 = U_B - \beta \frac{U_{S1}}{R_1} R_2$$

求 τ ：需求 R_i (加压求流)

$$u_o = (1 + \beta) i_o R_2$$

$$R_i = \frac{u_o}{i_o} = (1 + \beta) R_2$$

$$\tau = R_i C$$

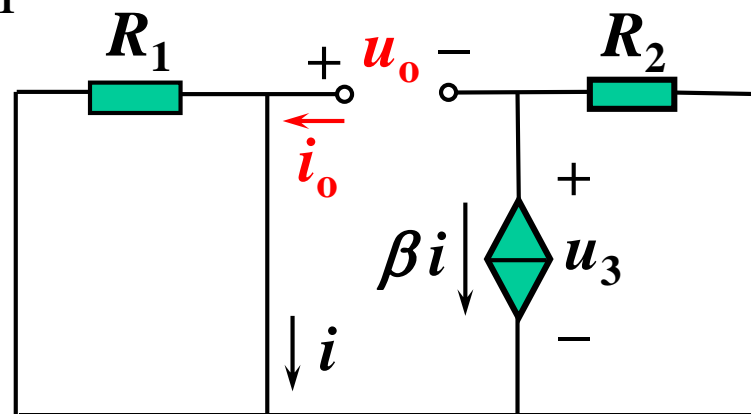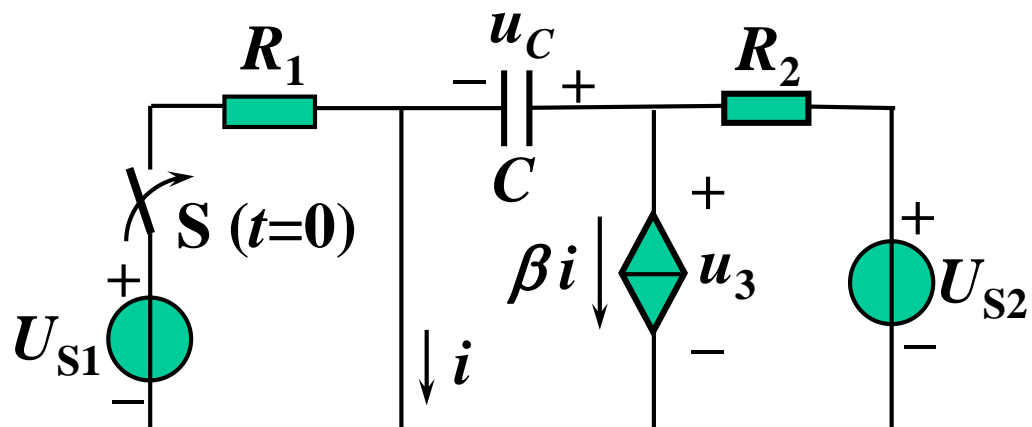


$$u_3(t) = (U_{S2} - \beta \frac{U_{S1}}{R_1} R_2)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

(2) 零输入响应


$$u_3(0^+) = u_C(0^+) = U_{S2} \quad (\because i = 0)$$

$$u_3(t) = U_{S2} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

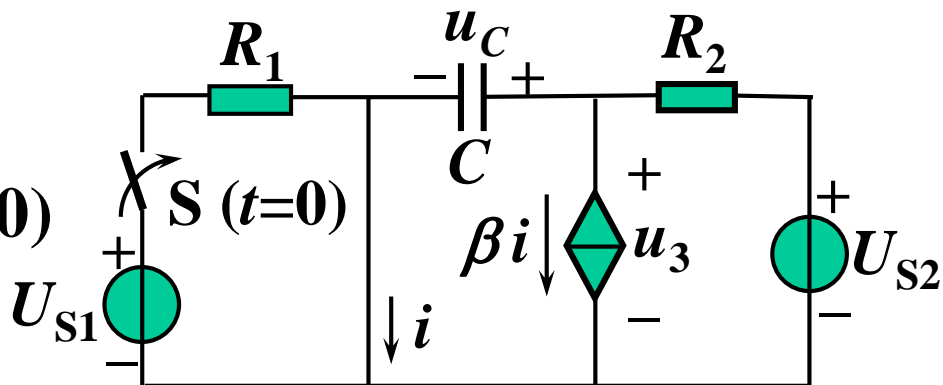

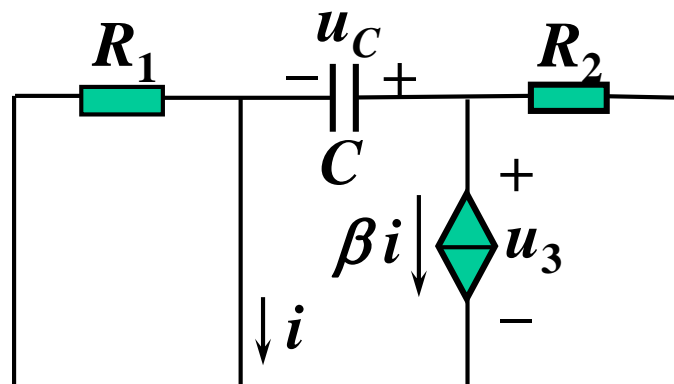(3) 全响应

$$\begin{aligned} u_3(t) &= (U_{S2} - \beta \frac{U_{S1}}{R_1} R_2)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_{S2} e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= U_{S2} - \beta \frac{R_2}{R_1} U_{S1} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$



求零输入响应的电路

*全响应可用三要素直接求得:

$$\tau = R_i C \quad u_3(0^+) = U_{S2} \quad u_3(\infty) = U_{S2} - \beta i R_2 = U_{S2} - \beta \frac{U_{S1}}{R_1} R_2$$

$$u_3(t) = U_{S2} - \beta \frac{R_2}{R_1} U_{S1} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0)$$